
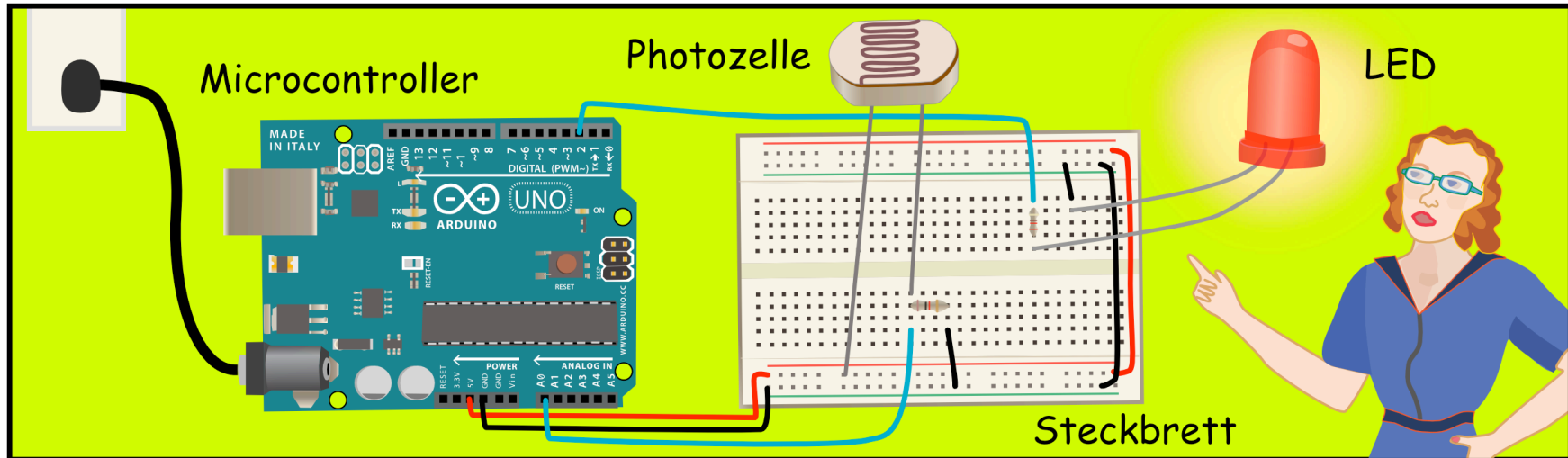


- Quelloffene -** Die Hard- und Softwarekomponenten eines Produkts dürfen kostenlos genutzt, verändert und weiter verbreitet werden.
- Elektronik -** Technologie, welche sich die physikalischen Eigenschaften von Elektronen in Leiterbahnen zu Nutze macht.
- Prototypen -** Probemodell eines Geräts für die Serienproduktion.
- Plattform -** Eine Ansammlung von passender Hardware und Software, die einem das Ausführen eigener Programme ermöglicht.

 

Ein Arduino ist ein **Mikrocontroller**, ein sehr kleiner Computer, den man dazu bringen kann, auf Geschehnisse zu reagieren. Er kann Sachen messen (z.B. wie hell ein Raum gerade ist). Und er kann dann andere Dinge dazu bringen auf diese Veränderungen zu reagieren. (z.B. der Raum wird dunkel und eine LED geht an).




Oder er könnte auf so einfache Sachen wie das Umlegen eines Schalters reagieren.


Bei PCs sind Maus und Tastatur die klassischen Eingabegeräte. Die Bildschirmanzeige ist eine Ausgabemethode.



 Mikrocontroller arbeiten wie Computer mit **Ein-** und **Ausgaben**. Eingaben können vom Benutzer gemacht werden oder aus der Umgebung abgelesen werden. Ausgaben können Warntöne sein, mit denen auf die gesammelten Informationen reagiert wird.



 Einen Schalter oder einen Messfühler kann man als Eingabegerät für den Arduino nutzen.



Jedes Gerät, welches man an- und abstellen kann, wäre als Ausgabegerät geeignet. Man könnte einen Motor oder sogar einen Computer verwenden.



Eingänge und Ausgänge können **digital** oder **analog** sein. Digitale Informationen sind binär. Wahr oder Falsch. Analoge Informationen sind kontinuierlich und haben unendlich viele Zwischenstufen



Ein Tastschalter ist digital. Ein Messfühler ist analog. Die Anzahl der Zwischenstufen des Fühlers wird jedoch durch die Umwandlung in digitale Daten endlich.



Spannung?
Stromstärke?
Widerstand?
Das Ohmsche
Gesetz?

Bevor wir den Arduino anschließen sollten wir uns noch mit weiteren Begriffen und Prinzipien befassen, die uns zeigen, wie Elektrizität und somit Elektronik funktioniert.

Spannung (U)

ist eine Masseinheit für elektrisches Potenzial. Gemessen wird sie in der Einheit **Volt** [V].


Stromstärke (I)

Stromstärke ist die Flussmenge durch ein leitendes Material. Sie wird in **Ampere** [A] gemessen.

Widerstand (R)

misst wie stark sich ein leitendes Material dem elektrischen Fluss entgegenstellt. Gemessen in **Ohm** [Ω].

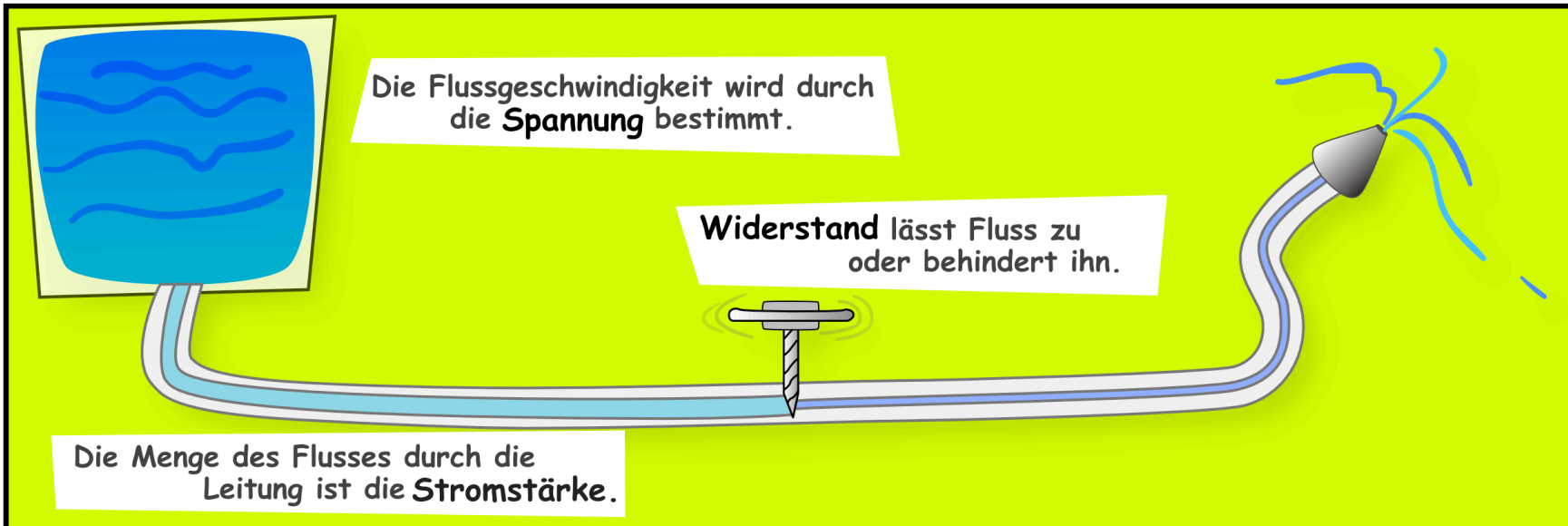Elektrizität ist der Fluss von Energie durch ein leitendes Material.



Die Flussgeschwindigkeit wird durch die **Spannung** bestimmt.

Widerstand lässt Fluss zu oder behindert ihn.

Die Menge des Flusses durch die Leitung ist die **Stromstärke**.

Die Wasser-Analogie wird häufig genutzt, um die Begriffe zu erklären.


Das Ohmsche Gesetz

Stromstärke = Spannung / Widerstand
($I = U / R$)
oder


Widerstand = Spannung / Stromstärke
($R = U / I$)
oder

Spannung = Widerstand * Stromstärke
($U = R * I$)

 
Es gibt einige Zusammenhänge zwischen Spannung, Stromstärke und Widerstand, die vom deutschen Physiker Georg Ohm entdeckt wurden.



 
Ein Beispiel: Erhöht man den Widerstand, so fließt weniger Wasser



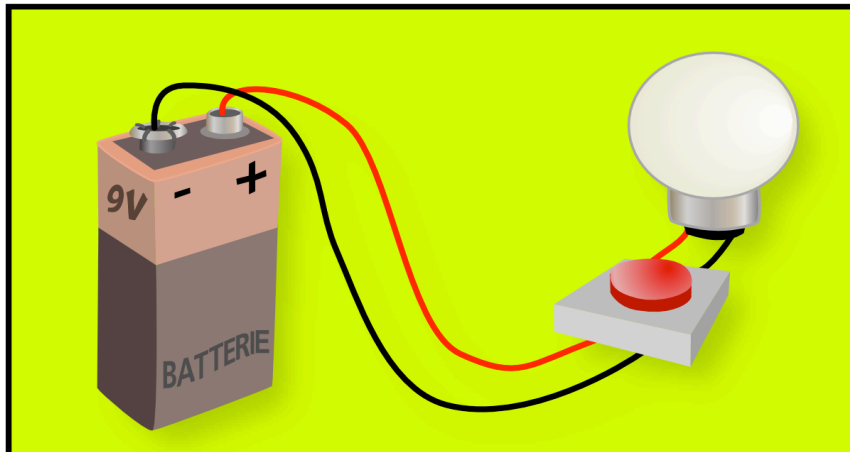
Erhöht man das Potenzial, so fließt mehr Wasser.



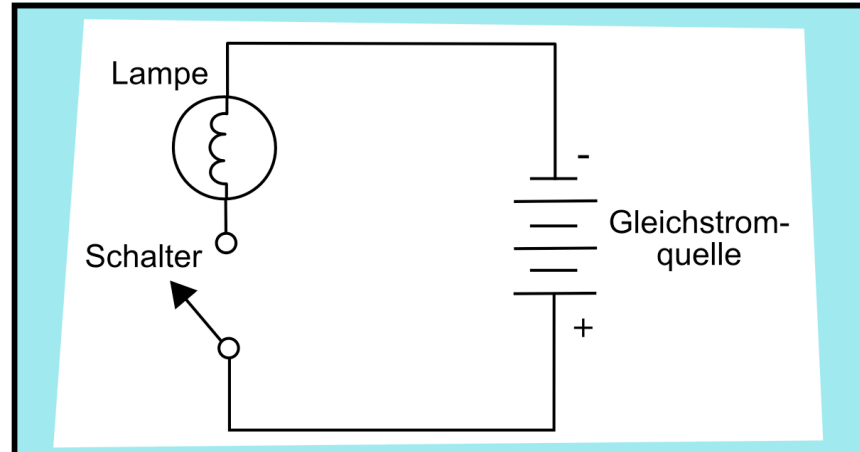Schauen wir uns nun eine einfache **Schaltung** an. Jede Schaltung ist ein geschlossener Kreislauf, der eine **Energiequelle** (Batterie) und eine **Last** (Lampe) beinhaltet. Die Last wandelt die Energie in Licht. Ein Schalter wurde hier auch verbaut.



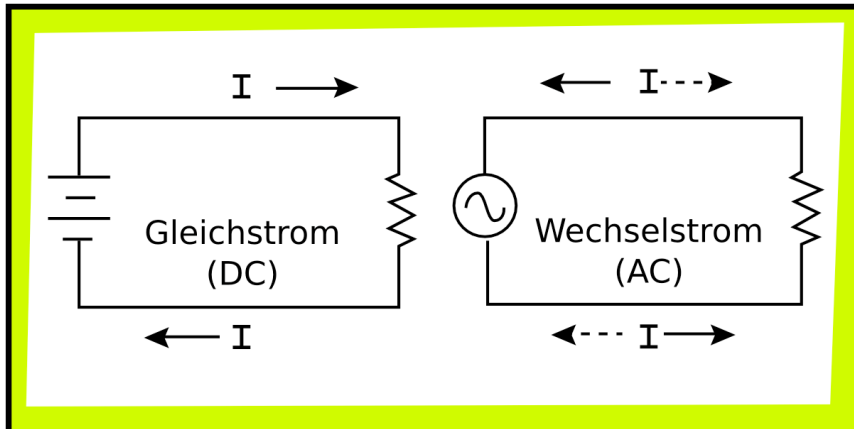Dies ist der **Schaltplan** der einfachen Schaltung. Die Schaltung wird hier repräsentiert, indem Symbole anstatt der Komponenten gezeigt werden. Wenn der Schalter geschlossen wird, fließt Strom zwischen den Polen der Energiequelle und erleuchtet die Lampe.




Es gibt zwei Arten von Schaltungen. **Gleichstrom-** und **Wechselstromschaltungen**. Bei einer Gleichstromschaltung fließt der Strom immer in eine Richtung. Bei einem Wechselstromkreis kehrt sich der Stromfluss regelmäßig in die entgegengesetzte Richtung. Wir interessieren uns nur für Gleichstromschaltungen.



Jetzt wo wir die Grundsätze der Elektrizität aufgefrischt haben können wir uns wieder dem Arduino zuwenden.

 Der Arduino benötigt wie andere elektrische Geräte Spannung zum Arbeiten, und da wir ihn jetzt programmieren möchten, schließen wir ihn an den Computer an.



Wenn wir den Arduino mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen wird er über das Kabel mit den benötigten 5 Volt versorgt, und wir können loslegen.



Die Software gibts hier:

<http://arduino.cc/de/Main/Software>

Vorher musst du jedoch noch die kostenlose Software von obiger Adresse herunterladen und installieren. Die Arduino Software läuft auf den folgenden gängigen Plattformen: Mac OSX, Windows und Linux

Wenn du Hilfe benötigst bei der Installation auf einem Mac:

<http://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX>


Wenn du Hilfe benötigst bei der Installation auf einem Windows-PC:

<http://www.arduino.cc/en/Guide/Windows>


Wenn du Hilfe benötigst bei der Installation auf einem Linux-System:

<http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux>

 
Besuche die obigen Adressen, wenn du detaillierte Anleitungen für die Software-Installation benötigst.



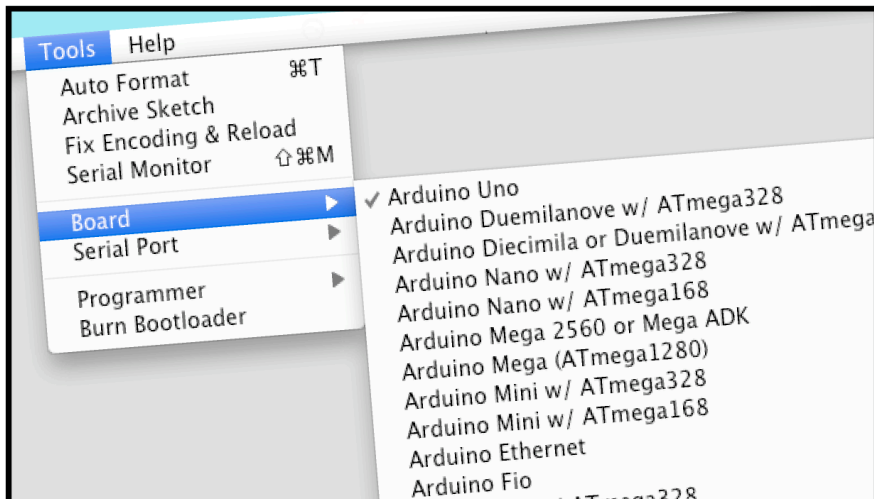Wenn du die Software installiert hast und der Arduino angeschlossen wurde, sollte eine mit ON beschriftete LED aufleuchten.



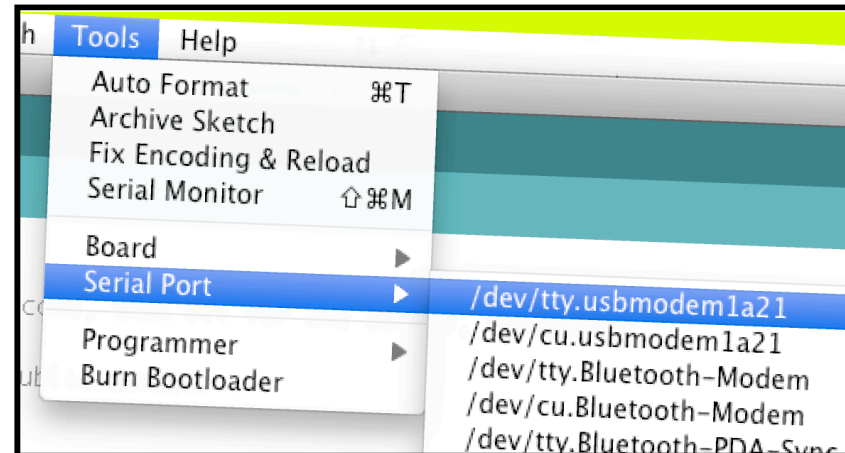Nun Starte die Arduino-Software. Im Menü Tools wähle aus, welches Board du benutzt (**Tools > Board**). Zum Beispiel **Arduino UNO**.




Als nächstes muss man den seriellen Port auswählen (**Tools > Serial Port**). Auf einem Mac sucht man z.B. nach **/dev/tty.usbmodem**, unter Windows vielleicht nach **COM3**. Häufig ist es der Eintrag, der nach dem Einstecken des Kabels zur Liste hinzukommt.

Was ist eine integrierte Entwicklungs Umgebung ?


Englisch:
Integrated
Development
Environment



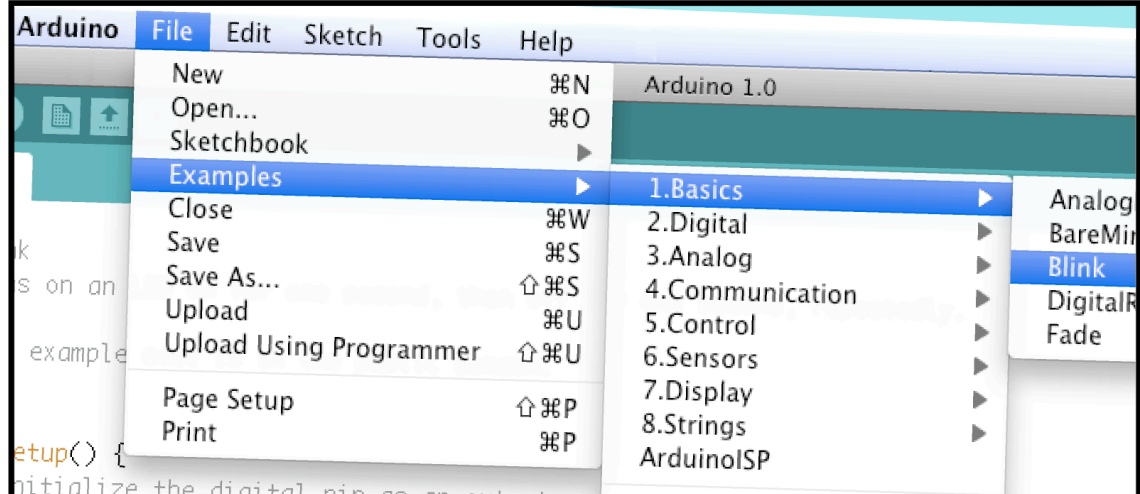
Die Software, die du heruntergeladen hast, ist eine **IDE**. Das ist ein Texteditor mit dem man Programme kompilieren kann sowie weiteren Funktionen, die es einem erleichtern, Software zu entwickeln.



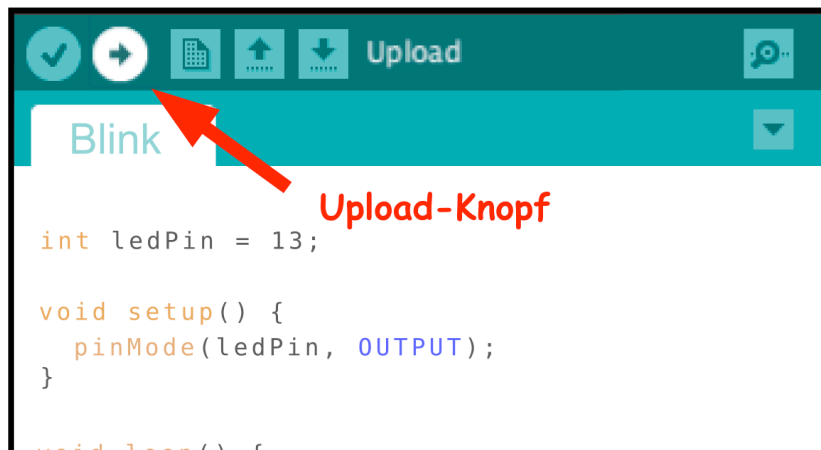Die Arduino IDE ermöglicht es dir, **Sketche**, das sind kleine **Programme**, zu schreiben und sie auf den Arduino hochzuladen. Öffne das **Blink** - Beispielprogramm im File-Menü. File > Examples > 1.Basics > Blink.



 Um einen Sketch zum Arduino Mikrocontroller hochzuladen klick den **Upload-Knopf** in der Knopfleiste im oberen Teil des Fensters. Unten werden einige Nachrichten erscheinen. Schlussendlich sollte "Done Uploading" zu lesen sein.



Die LED am Pin 13 vom Arduino fängt an zu blinken.

```

void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has LED connected on most Arduino boards
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
  delay(1000);           // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
  delay(1000);           // wait for a second
}

```

Ein Sketch ist, genauso wie jedes andere Programm auch, eine Menge von Anweisungen für den Computer. Wenn wir uns den Blink-Sketch genauer ansehen, so können wir feststellen, dass er aus zwei größeren Teilen besteht: **setup()** und **loop()**.

setup(): Wird einmal ausgeführt beim Programmstart

loop(): Wird immer wieder und wieder ausgeführt

Diese Code-Blöcke heißen **Funktionen** und jeder Sketch hat welche. Sie werden durch geschweifte Klammern { } begrenzt.

<http://arduino.cc/en/Reference/HomePage>



Besuch' später mal die Arduino Webseite um eine Referenz der Sprache zu sehen sowie viele andere Ressourcen zum Erlernen der Sprache.

```

void setup() {           // Deklariert einen Code-Block
  pinMode(13, OUTPUT); // Setzt Pin 13 auf Ausgabe
}                       // Ende des Code-Blocks


```

```


void loop() {           // Deklariert einen Code-Block
  digitalWrite(13, HIGH); // Schaltet Pin 13 an
  delay(1000);           // Pause für eine Sekunde
  digitalWrite(13, LOW); // Schaltet Pin 13 ab
  delay(1000);           // Pause für eine Sekunde
}                       // Ende des Code-Blocks

```

 
Jetzt aber schau dir Zeile für Zeile das Skript an und sehe in den Kommentaren, was jede Zeile macht.



 Aber wie können wir Objekte steuern, die nicht auf dem Arduino sind? Dafür verbinden wir den Arduino mit einem lötfreien **Experimentier-Steckbrett**. Damit können wir blitzschnell Testschaltungen aufbauen.



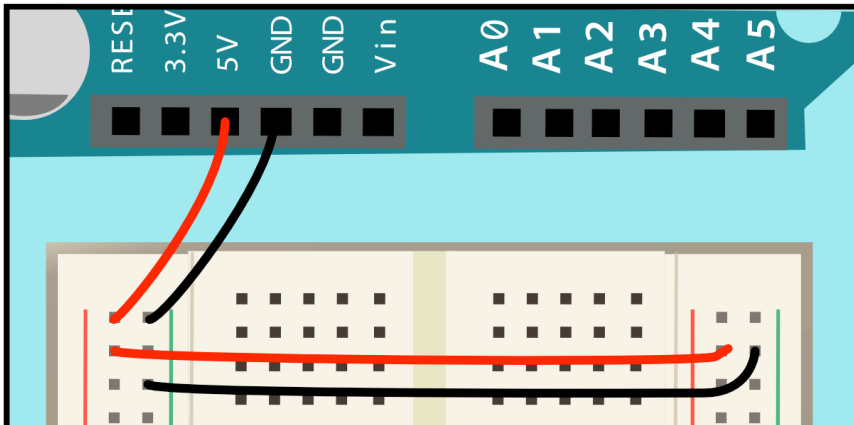
Dieses Steckbrett hat je zwei Reihen mit Löchern auf der linken und rechten Seite, die **vertikal** miteinander verbunden sind sowie fünf Spalten links und rechts der kleinen Vertiefung in der Mitte. Diese sind **horizontal** miteinander verbunden.



Wir verbinden 5V (**Potential/+Pol**) und GND (**Masse/Erde**) vom Arduino mit den vertikal verbundenen Streifen links und rechts des Brettes mit 0,7mm dickem Draht. Elektronische Bauelemente können jetzt an die Löcher in der Mitte sowie an 5V und GND angeschlossen werden.



 Wenn Strom durch eine **LED (Licht emittierende Diode)** in der richtigen Richtung fließt, dann leuchtet sie auf. Wir stecken eine LED auf das Experimentierbrett. Dann legen wir Leitungen zum Arduino, so dass wir die LED mit Code steuern können.




Die **Anode** wird mit **Pin 2** am Arduino über einen **220 Ohm Widerstand** verbunden. Die **Kathode** wird mit **GND** verbunden. Die Pins 2 bis 13 können als digitale Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden. Klick auf den **Neu** Knopf um einen neuen Sketch zu machen.


```
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT); }

void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(500); }
```

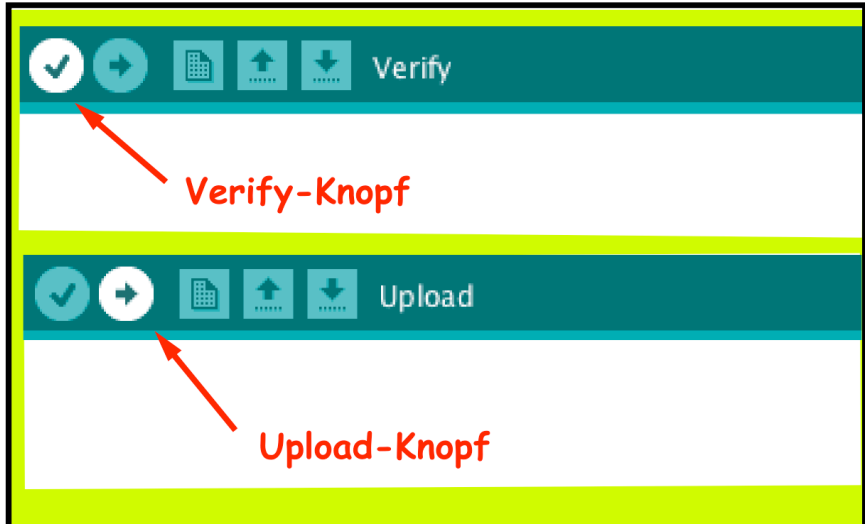
In der Funktion **setup()** konfigurieren wir Pin 2 als Ausgabe. In **loop()** setzen wir Pin 2 auf **HIGH**, was die LED leuchten lässt. **Delay** sorgt für eine Pause von 500 Millisekunden ($\frac{1}{2}$ Sek.) Wenn Pin 2 auf **LOW** gesetzt wird, geht die LED aus. Dann folgt eine weitere $\frac{1}{2}$ Sek. Pause.



 
Klicke den **Verify-Knopf** im Menü, um deinen Code prüfen zu lassen. Wenn es keine Fehlermeldung gab, klicke auf **Upload**, um dein Programm auf den Arduino zu



 Die LED leuchtet für eine halbe Sekunde, dann ist sie für eine halbe Sekunde aus. So blinkt sie immer wieder und wieder.



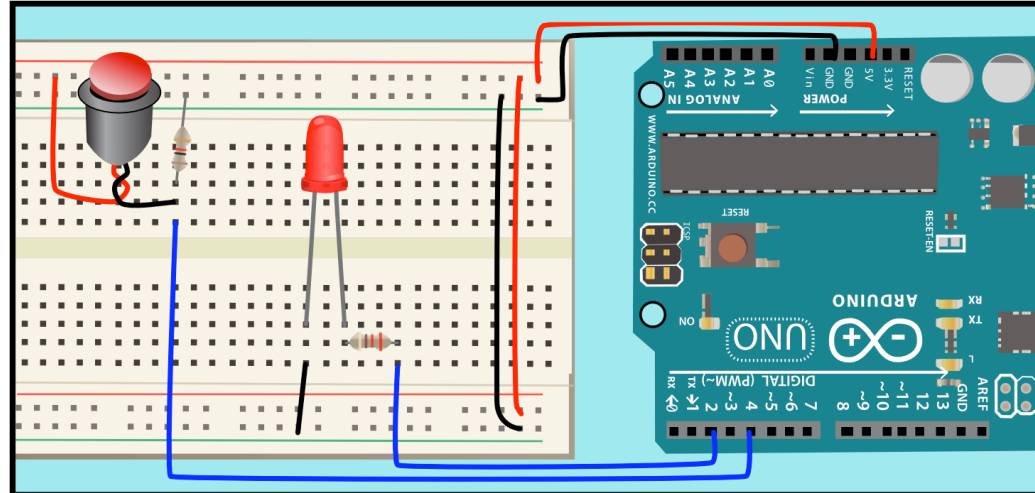
Als nächstes fügen wir dem Ganzen einen digitalen Schalter hinzu, so dass wir die LED An- und Ausschalten können.



Verbinde den einen Kontakt des Tasters mit Pin 4 am Arduino. Denselben Kontakt des Schalters schliessen wir an Erde über einem 10 Kilo-Ohm Widerstand an. Die andere Seite des Schalters soll mit 5V verbunden werden. Die LED lassen wir wo sie ist.

```
void setup() {  
  pinMode(2, OUTPUT);  
  pinMode(4, INPUT);  
}  
  
void loop() {  
  if(digitalRead(4)){  
    digitalWrite(2, HIGH);  
  }else{  
    digitalWrite(2, LOW);  
  }  
}
```

 Jetzt schreiben wir den Code. In Setup definieren wir Pin 2 als Output und Pin 4 als Input. Im Loop benutzen wir eine if-Anweisung, eine Bedingung. Wenn das Signal an 4 HIGH ist, setzen wir den LED-Pin HIGH, ansonsten setzen wir ihn auf LOW und schalten die LED somit ab.




Die LED leuchtet, wenn der Schalter gedrückt wird.

Ein Potentiometer, auch Poti genannt, ist ein veränderlicher Widerstand. Die Größe des Widerstandes wird größer oder kleiner je nachdem in welche Richtung er gedreht wird.



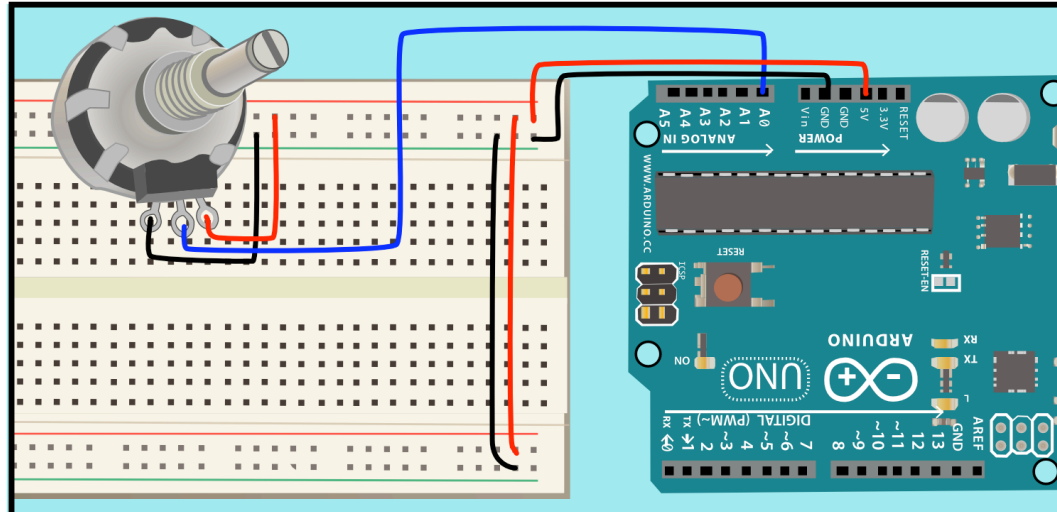
Lass uns mal ein analoges Eingabegerät ausprobieren, das Potentiometer.



Schliesse den mittleren Pin des Potis an den **Analogpin A0** an. Die anderen Anschlüsse des Potentiometers müssen auf **GND** und **5V** gelegt werden. So gibt der Mittelpin Teilspannungen zwischen 0 und 5V aus.


```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
  Serial.println(analogRead(A0));  
}
```

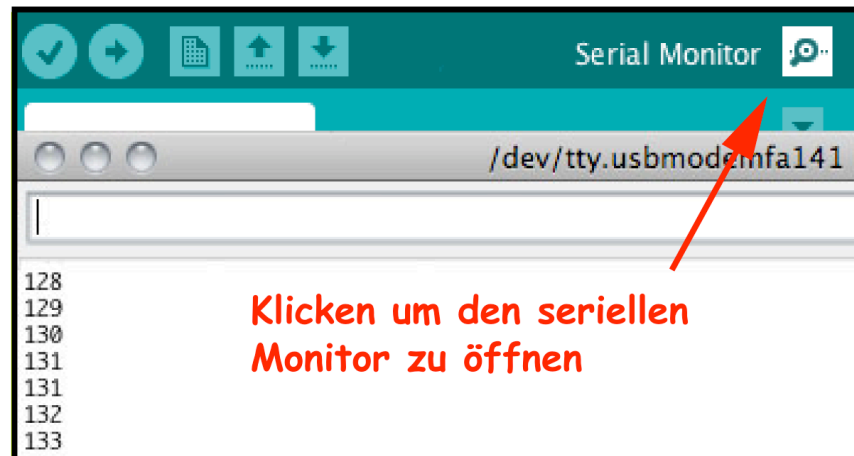Erstmal sehen wir uns die unterschiedlichen Werte, die wir durch das Drehen des Potis erhalten, mit Hilfe des **Seriellen Monitors** an. Im Code initialisieren wir dafür die serielle Schnittstelle und setzen sie auf eine Geschwindigkeit von 9600 Baud. Im loop lesen wir den Wert von Analog Pin A0 und geben ihn zur Ausgabe an die Serielle Schnittstelle mit der println - Funktion.




Klicken um den seriellen Monitor zu öffnen

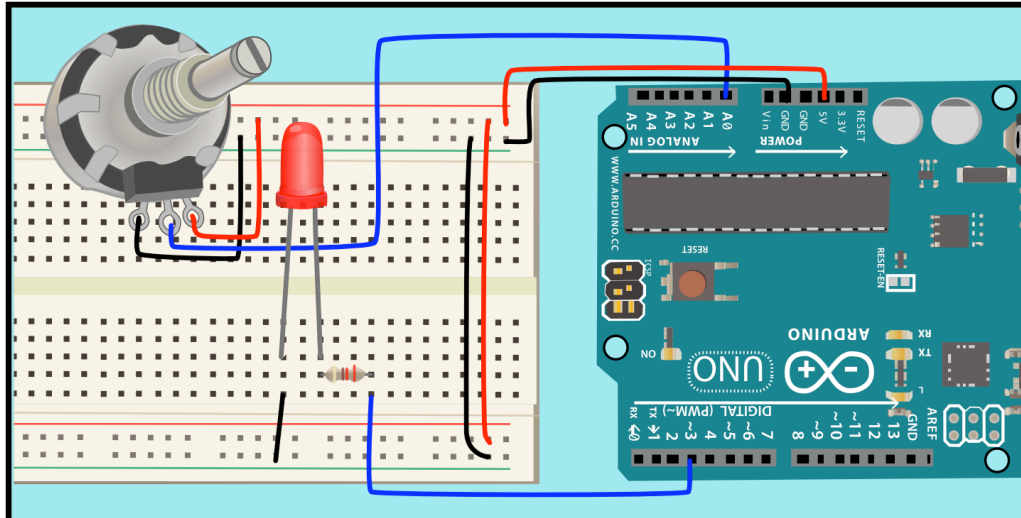Nachdem du den Sketch auf den Arduino hochgeladen hast, klicke auf den Knopf für den **Seriellen Monitor** um die Werte sehen zu können. Ein Fenster wird sich öffnen und du wirst Werte von 0 bis 1023 sehen, je nach dem wohin du das Potentiometer gedreht hast.



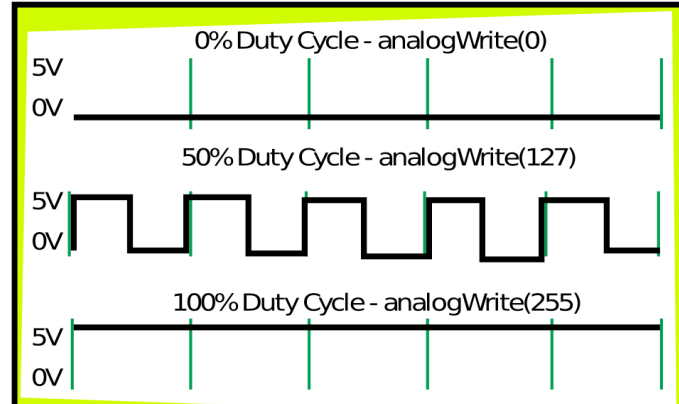Wir könnten die wechselnden Werte, die wir vom Poti empfangen, nutzen, um eine LED zu dimmen. Steck die LED zurück ins Brett und verbinde sie mit dem Arduino über Pin 3.




Wir werden die **PulsweitenModulation** nutzen, um Analogspannungen zu simulieren. Durch das An- und Abschalten der Spannung mit unterschiedlichen Perioden kann die LED 0-100% der Zeit an sein. PWM funktioniert auf Pins 3, 5, 6, 9, 10 und 11

```
int sensorValue = 0;

void setup() {
  pinMode(3,OUTPUT);
}

void loop() {
  sensorValue = analogRead(A0);
  analogWrite(3, sensorValue/4);
}
```

 Zunächst erstellen wir eine Variable, um den Wert des Potis zu speichern. In setup konfigurieren wir Pin 3 für Ausgabe. In loop speichern wir den Wert, den wir von A0 gelesen haben, in unserer Variable. Dann schreiben wir den Wert auf Pin 3 (LED), müssen ihn vorher aber noch durch 4 teilen, damit er zwischen 0 und 255 liegt.



Die Helligkeit der LED lässt sich jetzt von komplett aus bis sehr hell ändern, je nach dem wie du den Poti einstellst.



Links

Software

Software Download

<http://www.arduino.cc/en/Main/Software>

Referenz der Sprache

<http://arduino.cc/en/Reference/HomePage>

Bezugsquellen

Distributorenliste

<http://arduino.cc/en/Main/Buy>

TinkerSoup

<http://www.tinkersoup.de/index.php?cPath=22>

Watterott

<http://www.watterott.com/de/Boards-Kits/Arduino>

Elektronikladen

<http://elmicro.com/de/arduino.html>

Tutorials

Arduino Tutorials

www.arduino.cc/playground/Deutsch/HomePage

Lady Ada

www.freeduino.de/books/arduino-tutorial-lady-ada

Mehr Deutsche Tutorials

www.freeduino.de/books/

Bücher

Die elektronische Welt mit Arduino entdecken

Erik Bartmann

Arduino - Physical Computing für Bastler, Designer
und Geeks

Verlag: O'Reilly

Make: Elektronik: Lernen durch Entdecken

Charles Platt

TEXT UND ZEICHNUNGEN VON JODY CULKIN LUST AUF MEHR? BESUCHE JODYCULKIN.COM

Besonderen Dank an Tom Igoe, Marianne Petit, Calvin Reid, die Fakultät und Bediensteten des Programms Interaktive Telekommunikation an der New Yorker Universität, besonderen Dank an Dan O'Sullivan, Danny Rozin und Red Burns. Dank auch an Cindy Karasek, Chris Stein, Sarah Teitler, Kathy Goncharov & Zannah Marsh.

Vielen herzlichen Dank an das Arduino-Team, dass uns diese robuste und Flexible Open Source Plattform gebracht hat.

Genausoviel Dank auch an die lebendige, aktive und stetig wachsende Arduino-Gemeinschaft.

Introduction to Arduino by Jody Culkin
steht unter der Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
Unported Lizenz.



Übersetzung: Thorben Weber mit Unterstützung des Kreativitaet-trifft-Technik e.V.